

Exercice N° 1

$$1^{\circ} \varphi_u - \varphi_i = \frac{\pi}{6} \text{ rad} > 0 \rightarrow \text{Circuit inductif}$$

$$2^{\circ} (a) |\varphi_{u_{D1}} - \varphi_{u_{D2}}| = \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{6} = \frac{\pi}{3} \text{ rad} \text{ or } u_{D1} \text{ en retard de } u_{D2} \Rightarrow \varphi_{u_{D1}} - \varphi_{u_{D2}} = -\frac{\pi}{3}$$

$$(b) \odot u_{D2} = U_{D2m} \sin(\omega t + \varphi_{u_{D2}}) \text{ or } u_{D2} = R i \Rightarrow \varphi_{u_{D2}} = \varphi_i = 0$$

$$\Rightarrow u_{D2}(t) = 4\sqrt{2} \sin(500\pi t)$$

$$\odot u_{D1}(t) = U_{D1m} \sin(\omega t + \varphi_{u_{D1}}) = 18,4\sqrt{2} \sin(500\pi t - \frac{\pi}{3})$$

$$(c) \odot \varphi_{u_{D1}} - \varphi_{u_{D2}} = -\frac{\pi}{3} \Rightarrow \varphi_{u_{D1}} = -\frac{\pi}{3}; \varphi_i = 0 \Rightarrow u_{D1} \text{ en retard de } \frac{\pi}{3} \text{ sur } i(t)$$

\odot Circuit inductif

Possibilité pour D_1

Réponse et justification

résistor

Non, car les courbes ne sont pas en phase.

bobine ou

association résistor-bobine

Non, car u_{D1} n'est pas en avance sur $i(t)$


Condensateur

Non, car $\varphi_{u_{D1}} - \varphi_i \neq -\frac{\pi}{2}$

association bobine condensateur

Non, car pour un circuit inductif $\varphi_{u_{D1}} - \varphi_i > 0$

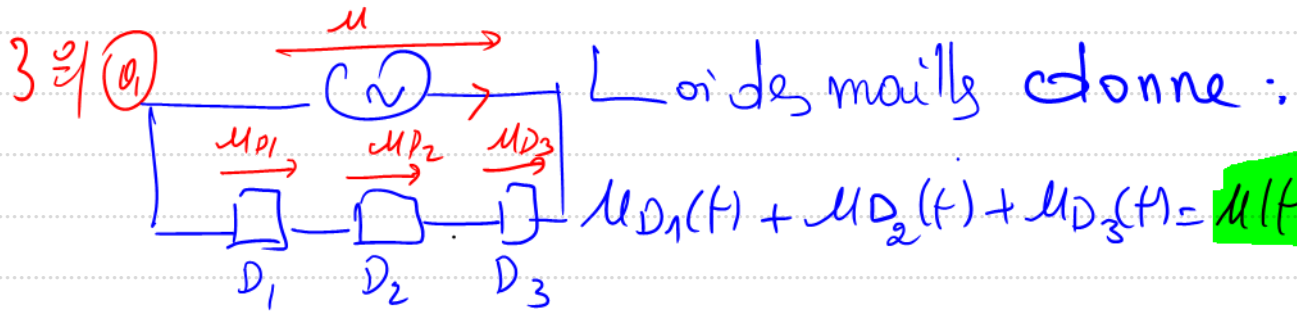
Donc $D_1 \rightarrow$ Association résistor-Condensateur



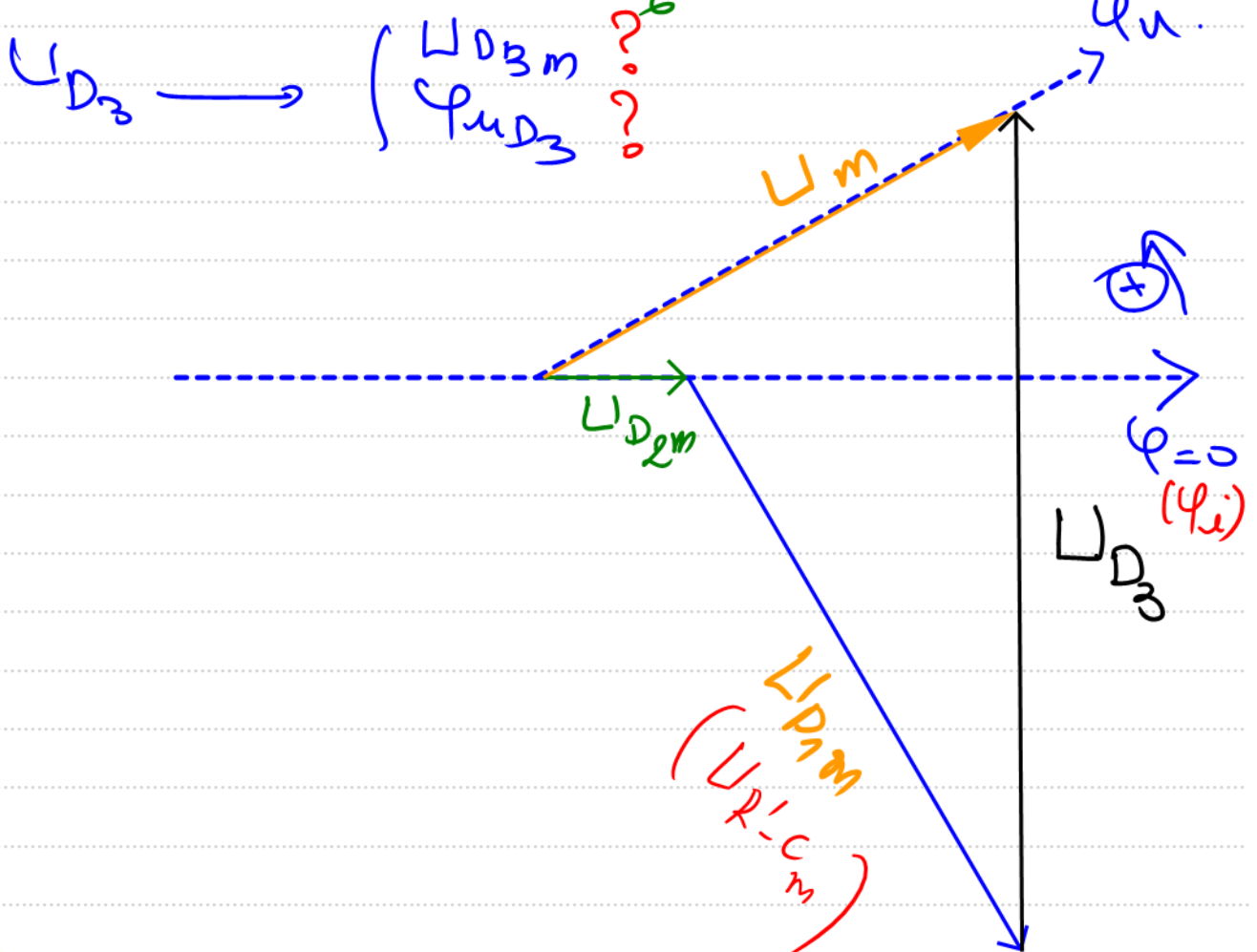(b) $u_{D1}(t) \rightarrow (R_1 - C)$ $\left(\begin{array}{l} U_{D1m} = 18,4\sqrt{2} \text{ V} \rightarrow 9,2 \text{ cm} \\ \varphi_{uD1} = -\frac{\pi}{3} \end{array} \right.$

$u_{D2}(t) \rightarrow \left(\begin{array}{l} U_{D2m} = 4\sqrt{2} \rightarrow 2 \text{ cm} \\ \varphi_{uD2} = \varphi_i = 0 \end{array} \right.$

$u(t) \rightarrow \left(\begin{array}{l} U_m = 15\sqrt{2} \rightarrow 7,5 \text{ cm} \\ \varphi_u = \frac{\pi}{6} \end{array} \right.$



c) D'après la construction D_3 est nécessairement bobine inductive

$$(\varphi_{u_{D_3}} - \varphi_i = \frac{\pi}{2})$$

$$\varphi_{u_{D_3}} - \varphi_i = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

C'est une bobine inductive

$$u_D = L \frac{di}{dt}$$

$$\hookrightarrow \varphi_{u_D} = \varphi_i + \frac{\pi}{2}$$

d) $D_1 \rightarrow R'$ et C

$$\textcircled{1} R' I_m \rightarrow 4,5 \text{ cm} \Rightarrow R' I_m = 9\sqrt{2} \text{ V} \Rightarrow R' = \frac{9\sqrt{2}}{0,1\sqrt{2}} \Rightarrow R' = 90 \Omega$$

$$\textcircled{2} \frac{I_m}{C \omega} \rightarrow 8 \text{ cm} \Rightarrow \frac{I_m}{C \omega} = 16\sqrt{2} \text{ V} \Rightarrow C = 3,98 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$D_3 \rightarrow L: L \omega I_m \rightarrow 11,7 \text{ cm} \Rightarrow L \omega I_m = 23,4\sqrt{2} \text{ V} \Rightarrow L = 0,148 \text{ H}$$

$$\textcircled{3} u_{D_3}(t) = 23,4\sqrt{2} \sin(500\pi t + \frac{\pi}{2})$$

$$\textcircled{4} P_m = (R + R') I^2 = 130 \times (0,1)^2 \Rightarrow P_m = 1,3 \text{ W}$$

II 1^{er} I atteint sa valeur la plus élevée
 \rightarrow Etat de résonance d'intensité

$$2^{\text{er}} \varphi_u - \varphi_{u_E} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

or à la résonance d'intensité $\varphi_u - \varphi_i = 0$

$$\text{et } \varphi_u - \varphi_{u_c} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u_E^{(+)} = u_C^{(-)}$$

$$3^{\circ} \quad N_2 = N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \Rightarrow N_2 = 205,46 \text{ Hz}$$

$$4^{\circ} \quad I_2 = \frac{U}{Z_2} = \frac{U}{R_{\text{Tot}}} \Rightarrow I_2 = \frac{15}{130} = 0,115 \text{ A}$$

$$5^{\circ} \quad \frac{U_{Cm}}{U_m} = \frac{19,1\sqrt{2}}{15\sqrt{2}} = 1,3 = Q > 1 \rightarrow \text{apparition d'une surtension aux bornes du condensateur (et la bobine)}$$

Exercice N° 2

$$1^{\circ} \quad \text{a) } U_R = R I \Rightarrow I = \frac{U_R}{R} = 0,05 \text{ A}$$


$$\text{b) } U_C = \frac{P}{C \omega} \Rightarrow C = \frac{P}{U_C \omega} = 5,210 \text{ F}$$

$$\text{c) } U_C > U_R \Rightarrow Z_C > Z_R$$

$$\frac{1}{C \omega} > \sqrt{R^2 + (L \omega)^2}$$

$$\left(\frac{1}{C \omega}\right)^2 > R^2 + (L \omega)^2$$
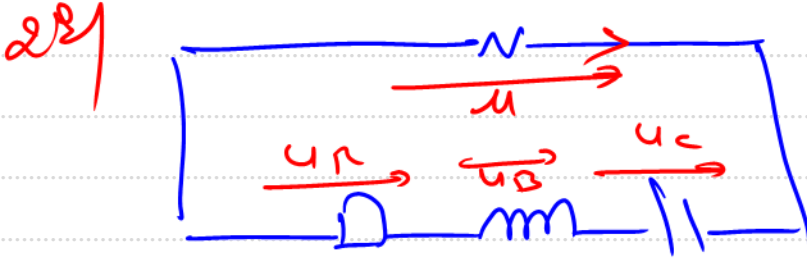
$$\Rightarrow \frac{1}{C \omega} > L \omega \rightarrow \text{Circuit capacitif}$$



Loi des mailles $u_R(t) + u_r(t) + u_L(t) + u_C(t) - u(t) = 0$

$$\Rightarrow (R + r) i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt = u(t)$$

231(a) $u_R(t) \longrightarrow \begin{cases} u_R = 6V \\ \varphi_i ? \end{cases}$

$u_r(t) \longrightarrow \begin{cases} u_r = 5,2V \\ \varphi_{u_r} \end{cases}$

$u_C(t) \longrightarrow \begin{cases} u_C = 10V \\ \varphi_{u_C} \end{cases}$

$u(t) \longrightarrow \begin{cases} u = 8,9V \\ \varphi_u = 0 \end{cases}$

$$i(t) = 0,05\sqrt{2} \sin(910t + 0,61)$$

$$d) u_{BC}(t) = U_{BCm} \sin(910t + \varphi_{u_{BC}})$$

$$\varphi_{u_{BC}} = -38^\circ = -\frac{38\pi}{180}$$

$$u_{BC}(t) = 5,2\sqrt{2}\sin(910t - 0,66)$$

$$4) P_m = (R+r) I^2 = 0,37 \text{ W}$$

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.